

# ECM304 - CIRCUITOS ELÉTRICOS

## Exercícios Complementares

1

- 1) Para o circuito abaixo, calcule a corrente eficaz fornecida pelo gerador, sendo que os amperímetros indicam  $A1=5A$  e  $A2=7A$ . Calcule a fase da corrente total.

