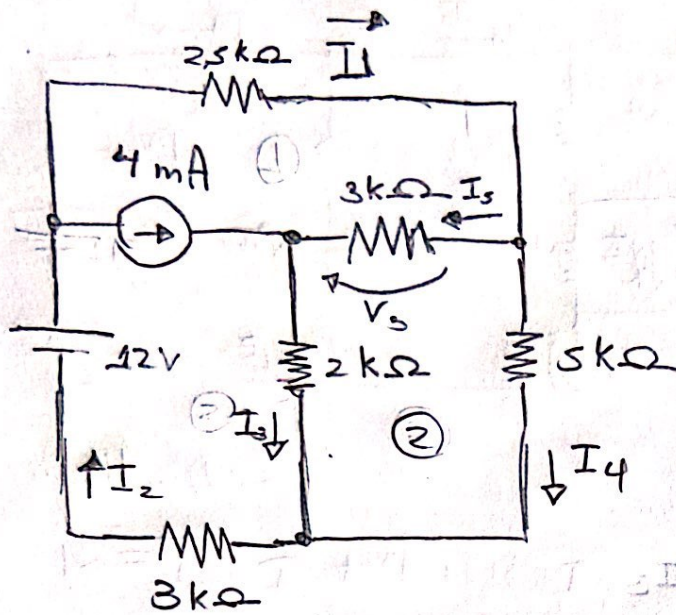


# Questão 1

$$N = 8$$

$$B = 4$$



① malha externa

② malha interna

$$I_3 = I_2 - I_4$$

$$I_4 = I_2 - I_3$$

$$I_1 = I_2 - I_4$$

$$I_4 = 4 \text{ mA}$$

metodo da Analise de malha

$$\textcircled{1} -12 + 2,5 \cdot 10^3 I_1 + 5 \cdot 10^3 I_4 + 3 \cdot 10^3 I_2 = 0$$

$$\textcircled{2} 5 \cdot 10^3 I_4 - 2 \cdot 10^3 I_3 - 3 \cdot 10^3 I_5$$

$$\begin{cases} -12 + 2,5 \cdot 10^3 (I_2 - I_4) + 5 \cdot 10^3 (I_2 - I_3) + 3 \cdot 10^3 I_2 = 0 \\ 5 \cdot 10^3 (I_2 - I_3) - 2 \cdot 10^3 (I_3) - 3 \cdot 10^3 (I_3 - I_4) = 0 \end{cases}$$

$$-12 + 2500(I_2) - 2500 \cdot 4 + 5000(I_2) - 5000 I_3 + 3000 I_2 = 0$$

$$\textcircled{3} 22 = 10,5 \cdot 10^3 I_2 - 5,0 \cdot 10^3 I_3$$

$$5 \cdot 10^3 (I_2) - 5 \cdot 10^3 I_3 - 2 \cdot 10^3 I_3 - 3 \cdot 10^3 I_3 + 3 \cdot 10^3 \cdot 4 = 0$$

$$\textcircled{4} -12 = -10 \cdot 10^3 I_3 + 5 \cdot 10^3 I_2$$

$$\textcircled{3} \begin{cases} 22 = 10,5 I_2 - 5,0 I_3 \\ -12 = 5,0 I_2 - 10,0 I_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 22 = 10,5 I_2 - 5,0 I_3 \\ +6 = -2,5 I_2 + 5,0 I_3 \end{cases} \textcircled{4}$$

$$\textcircled{4} \begin{cases} 22 = 10,5 I_2 - 5,0 I_3 \\ +6 = -2,5 I_2 + 5,0 I_3 \end{cases}$$

$$28 = 18 I_2$$

$$I_2 = \frac{28}{18}$$

$$I_2 = 3,5000 \text{ mA}$$



$$I_1 = I_2 - I_b$$

$$I_1 = 3,5 - 4,0$$

$$I_1 = -0,5 \text{ mA}$$

sentido  
contrário

$$I_3 \Rightarrow 22 = 10,5 I_2 - 5,0 I_3$$

$$22 = 10,5 (3,5) - 5,0 I_3$$

$$14,75 = 5,0 I_3$$

$$I_3 = 2,95 \text{ mA}$$

$$I_5 = I_3 - I_b$$

$$I_5 = 2,95 - 4,0$$

$$I_5 = -1,05 \text{ mA} \Rightarrow |I_5| = 1,05 \text{ mA}$$

$$V_3 = R_3 |I_5|$$

$$V_3 = 3 \cdot 1,05$$


$$V_3 = 3,1500 \text{ V}$$



# Questão 2

$$N = 8$$

$$B = 4$$

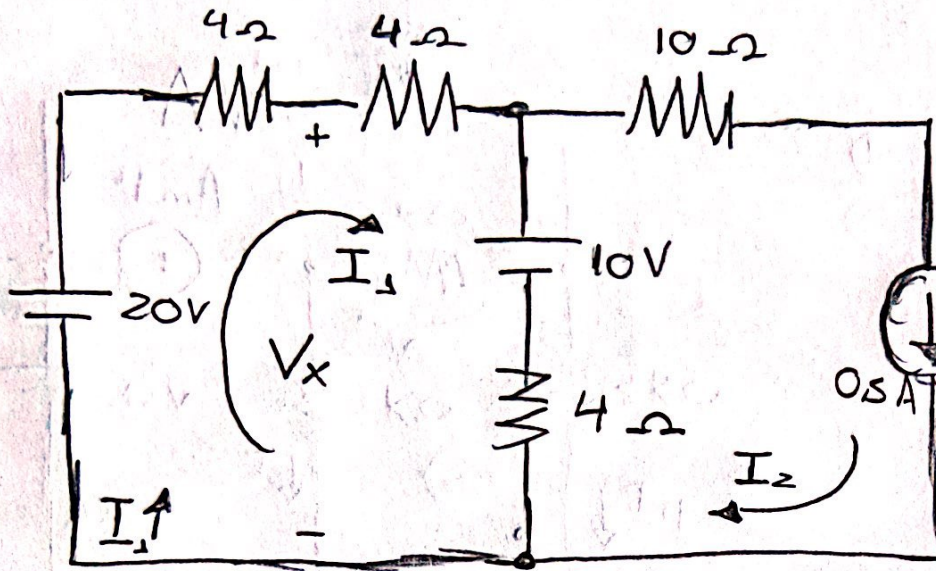

$$I_2 = 0,5 \text{ A}$$

Método das correntes das malhas

malha 1:

$$-20 + 8I_1 + 10 + 4(I_1 - I_2) = 0$$

$$-20 + 8I_1 + 10 + 4I_1 - 2 = 0$$

$$12I_1 = 12$$

$$I_1 = 1,0000 \text{ A}$$


malha 2:

$$-10 + 10I_2 + V_2 + 4(I_2 - I_1) = 0$$

$$-10 + 5 + V_2 + 2 - 4 = 0$$

$$V_2 = 14,0 - 7,0$$

$$V_2 = 7,0000 \text{ V}$$

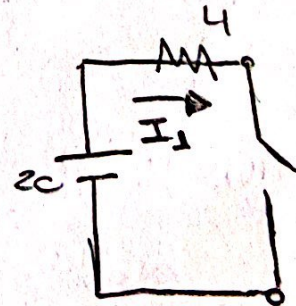


$$V_x = 20 - (4 \cdot 1,0)$$

$$V_x = 16,0000 \text{ V}$$



# Questão 3

N = 8  
B = 4

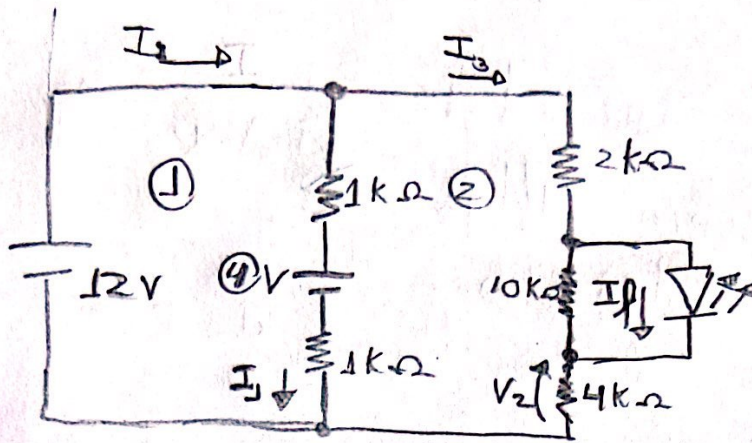

malha ①:

$$12 = 10^3 I_1 + 4 + 10^3 I_1$$

$$8 = 2 \cdot 10^3 I_1$$

$$I_1 = 4,0 \text{ mA}$$

malha ②:

$$2 \cdot 10^3 I_3 + V_j + 4 \cdot 10^3 I_3 - 2 \cdot 10^3 I_1 = 4$$

$$V_j = 3V$$

$$6 \cdot 10^3 I_3 = 2 \cdot 10^3 \cdot 4,0 \cdot 10^{-3} + 1$$

$$I_3 = \frac{8}{6 \cdot 10^3} \Rightarrow I_3 = 1,5 \text{ mA}$$

$$I_3 - I_j \Rightarrow 10 \cdot 10^3 (I_3 - I_j) = V_j$$

$$I_j = I_3 - \frac{V_j}{10 \cdot 10^3} \Rightarrow I_j = 1,5 \text{ mA} - \frac{3}{10} \text{ mA}$$

$$I_j = 1,5 - 0,3$$

$$I_j = 1,2 \text{ mA}$$

$$V_2 = 4 \cdot 10^3 \cdot I_3$$

$$V_2 = 4 \cdot 10^3 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3}$$

$$V_2 = 6,0 \text{ V}$$