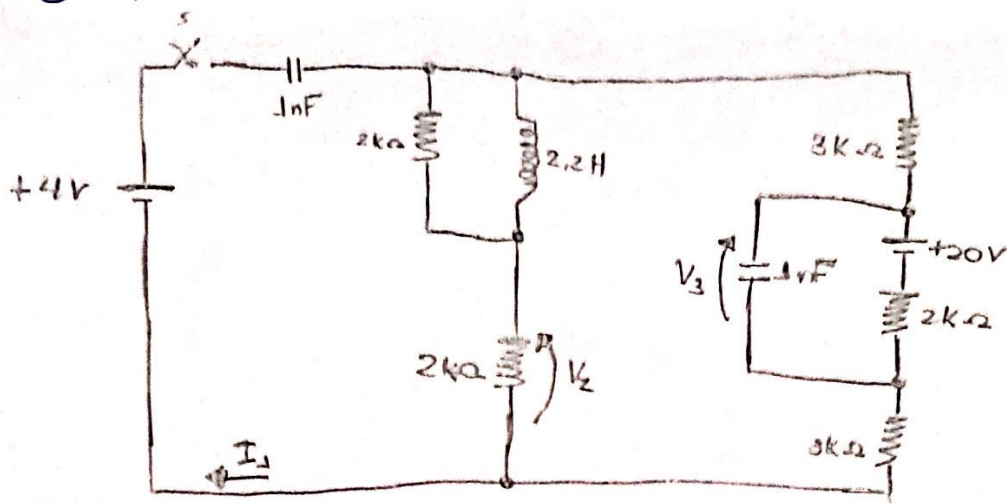


5) a)




$$V_C(0) = 0V$$

$$V_L(0) = 0V$$

$t = 0 :$

Capacitor = curto-circuito

Indutor = circuito aberto

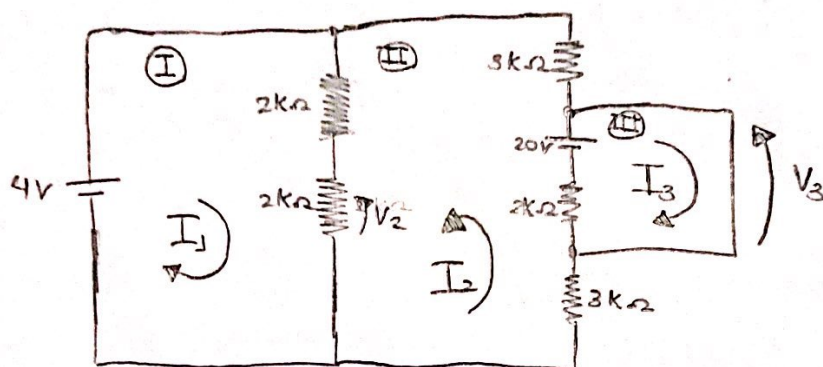

$$\textcircled{I} \rightarrow 4(I_1 + I_2) = 4 \rightarrow I_1 + I_2 = 1 \rightarrow I_2 = 1 - I_1$$

$$\textcircled{II} \rightarrow 2(I_2 + I_3) = 20 \rightarrow I_2 + I_3 = 10 \rightarrow I_3 = 10 - I_2 \rightarrow I_3 = 9 + I_1$$

$$\textcircled{III} \rightarrow 6I_2 + 4(I_1 + I_2) + 2(I_2 + I_3) = 20$$

$$6I_2 + 4I_1 + 4I_2 + 2I_2 + 2I_3 = 20$$

$$4I_1 + 12I_2 + 2I_3 = 20 \rightarrow 2I_1 + 6I_2 + I_3 = 10$$

Substituindo

$$2I_1 + 6(1 - I_1) + 9 + I_1 = 10 \rightarrow 2I_1 + 6 - 6I_1 + 9 + I_1 = 10$$

$$I_1 = \frac{10 - 15}{-3} = \frac{5}{3} \Rightarrow I_1 = 1,6667 \text{ mA}$$

$$\rightarrow V_2 = 2(I_1 + I_2) \quad V_3 = 20 - 2(I_2 + I_3)$$

$$V_2 = 2,0 \text{ V}$$

$$V_3 = 20 - 20$$

$$V_3 = 0 \text{ V}$$

$$I_2 = -0,6667 \text{ mA}$$


$$I_3 = 10,6667 \text{ mA}$$

b)

$t \rightarrow \infty$

Capacitor = circuito aberto

Indutor = curto-circuito

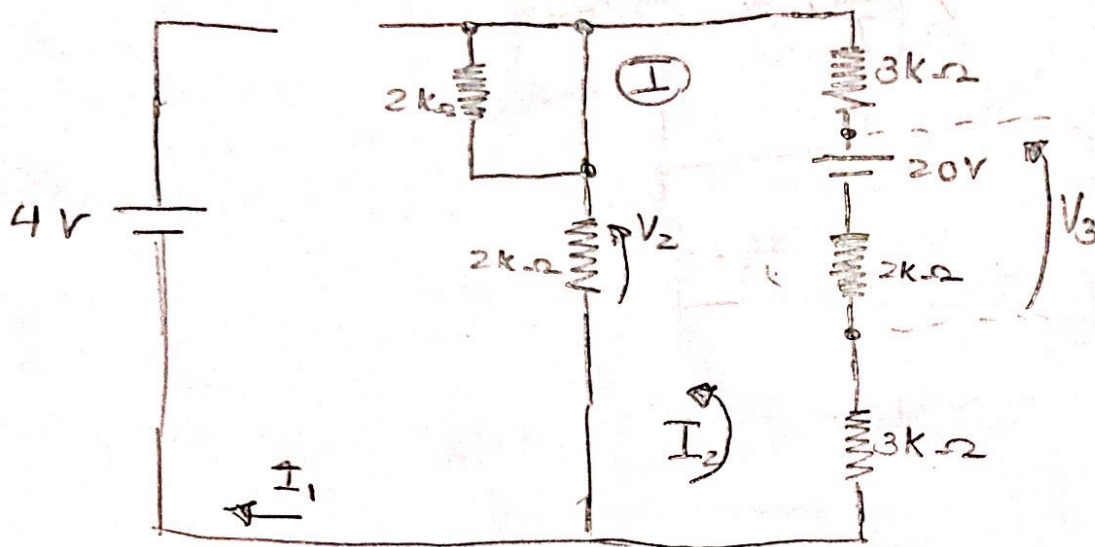

$I_1 = 0 A$
 ↳ circuito aberto //

$$\textcircled{I} \rightarrow I_2 = \frac{U}{R_{eq}} = \frac{20}{10} = 2 \text{ mA}$$

$$V_2 = 2 \cdot I_2 \Rightarrow V_2 = 2.2$$

$$V_2 = 4.0 \text{ V} //$$

$$V_3 = 20 - 2I_2 \Rightarrow V_3 = 20 - (2.2)$$

$$V_3 = 16.0 \text{ V} //$$